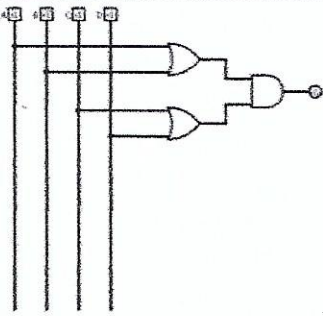
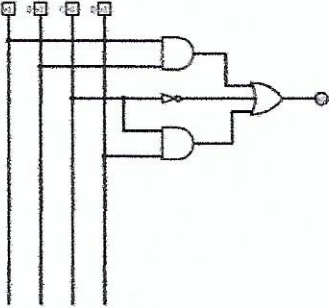
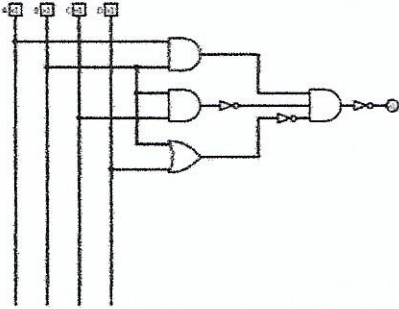
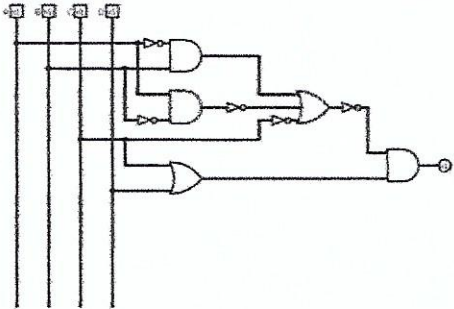


Nome do Aluno: Alexandre Mussak


Data: 18/09/21

Expressões Obtidas de Circuitos Lógicos


	$S = (A + B).(C+D)$
	$S = (A.B) + C + (C.D)$
	$S = ((A.B). (B.C). (B+D))$
	$S = ((A.B)+ (A. B) + C . (C+D))$

Nome do Aluno: **Alexandre Mussak**


Data: **18/09/21**

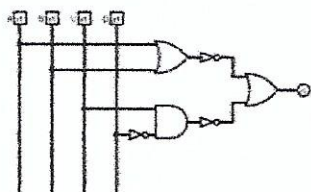


$$S = |(A+B) + |(C.|D)$$

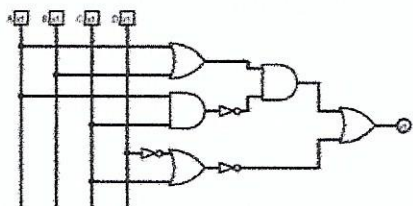


$$S = (A+B).|(A.C).|(|D +C)$$

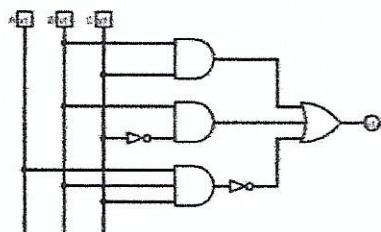

$$S = (B.C)+B.|C)+|(A.B.C)$$

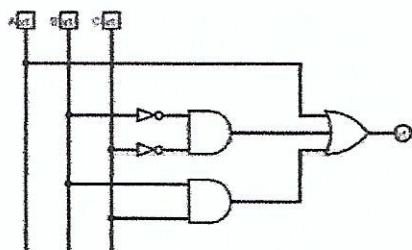

$$S = A + (|B.|C) + (B.C)$$





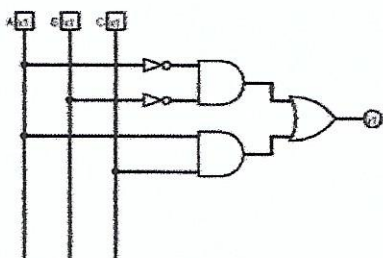


$$S = (|A. |B)+(A.C)$$

Nome do Aluno: Alexandre Mussak

Data: 18/09/21

Circuitos Lógicos Obtidos de Expressões

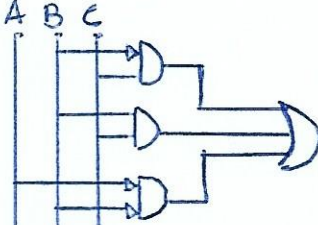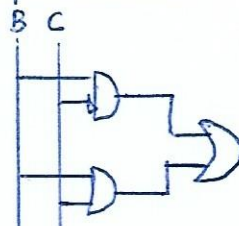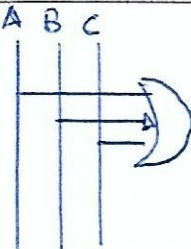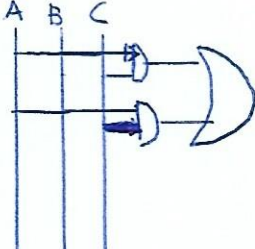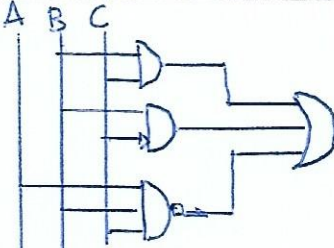1- $(\neg B.C) + (B.C) + (A.B)$	
2- $(B.C) + (B.C)$	
3- $A + \neg B + C$	
4- $(\neg A.B) + (A.C)$	
5- $(B.C) + (B.C) + (\neg A.B.C)$	
6- $(\neg B.C) + (\neg A.B) + (A.B.C)$	